

第三章 耦合器理论及设计




张允晶
2026-05




耦合器

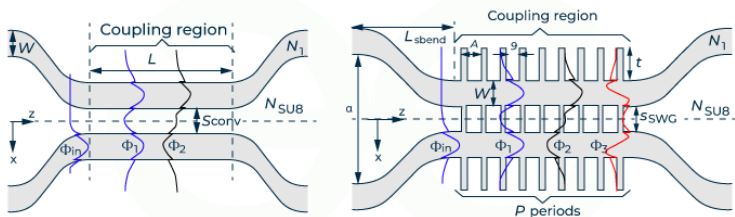- 微波耦合器（Microwave Coupler/Directional Coupler）是一种重要的射频/微波无源四端口器件，主要用于将微波信号主干通道的功率按一定比例（通常是不等功率）提取出一小部分用于信号监测、功率分配、隔离或反射测量。其主要特征是具有方向性，即将主线上的信号仅耦合到副线的一个输出端。



directional coupler

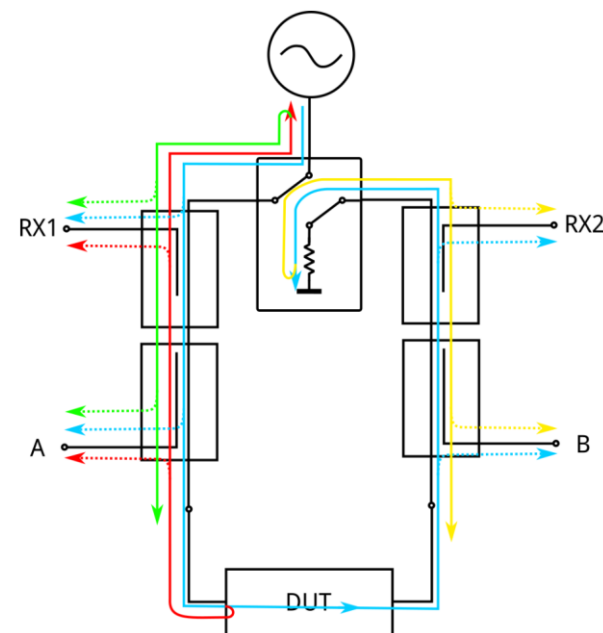

网络分析仪原理图

耦合器

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{bmatrix}.$$

互易性: $[S] = [S]^t$


无耗性: $[S]^t [S]^* = [U] \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^N S_{ki} S_{kj}^* = \delta_{ij}, \text{ for all } i, j,$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

对称网络

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

反对称网络

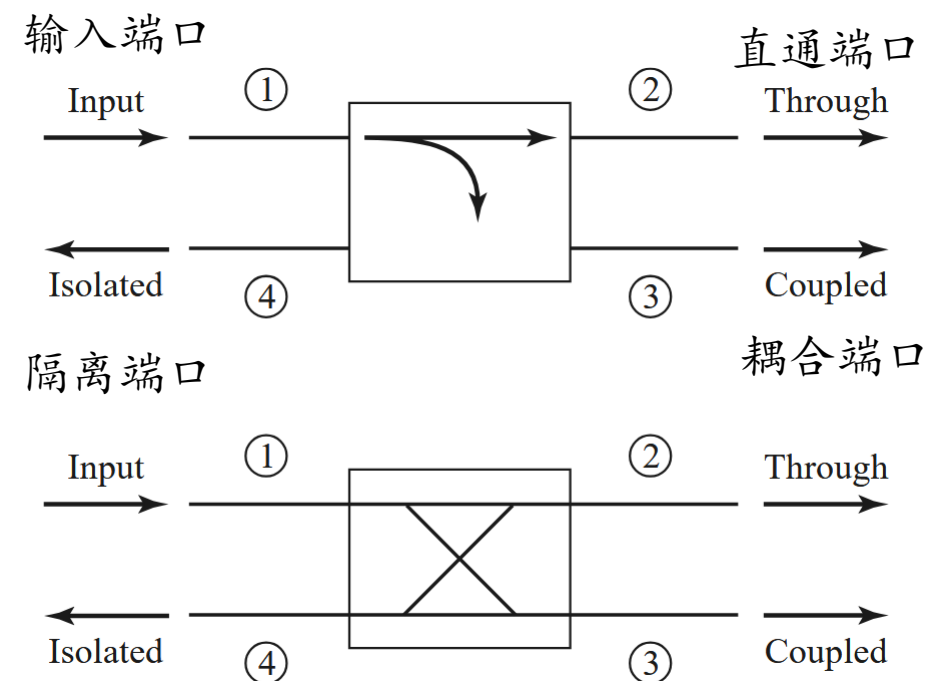

耦合器

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{bmatrix}$$

耦合度:

$$\text{Coupling} = C = 10 \log \frac{P_1}{P_3} = -20 \log \beta \text{ dB},$$

方向性:


$$\text{Directivity} = D = 10 \log \frac{P_3}{P_4} = 20 \log \frac{\beta}{|S_{14}|} \text{ dB},$$

隔离度:

$$\text{Isolation} = I = 10 \log \frac{P_1}{P_4} = -20 \log |S_{14}| \text{ dB},$$

插入损耗:

$$\text{Insertion loss} = L = 10 \log \frac{P_1}{P_2} = -20 \log |S_{12}| \text{ dB}.$$

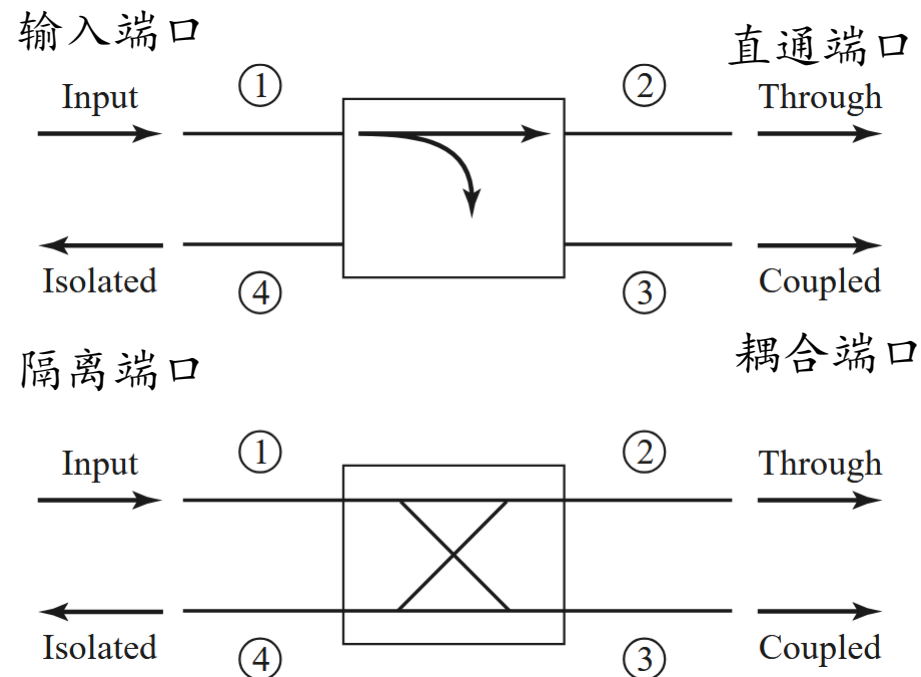

耦合度C: 有多少功率通过耦合进入耦合端口

方向性D: 衡量耦合器隔离前向和后向波的能力

隔离度I: 衡量耦合器的隔离端口的能力

插入损耗L: 直通端口的功率损耗了多少




CASE STYLE: HT2679




ZCDC10-01263-S+.pdf

支线耦合器（正交混合耦合器）
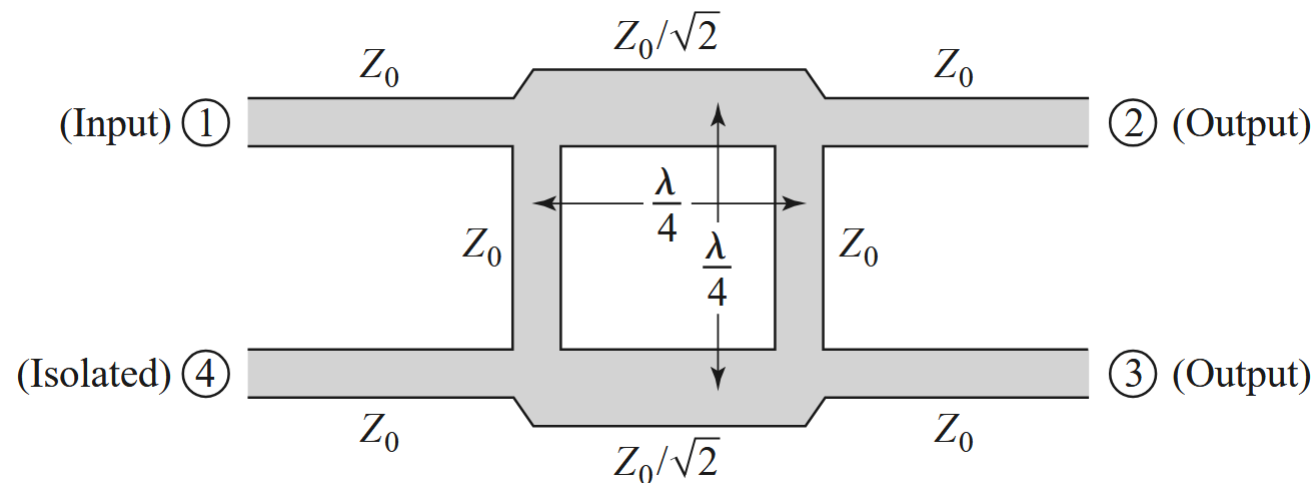
$$[S] = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & 1 & j & 0 \end{bmatrix}$$





如何推导上述耦合器的S参数？

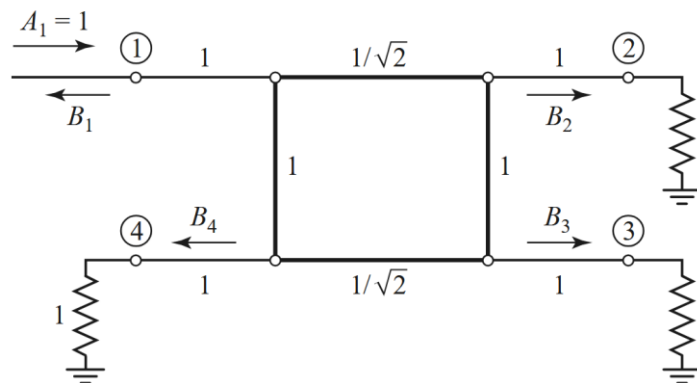



支线耦合器-奇偶模分析

偶模式

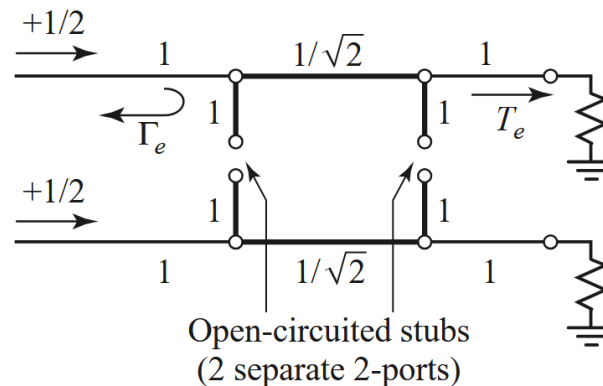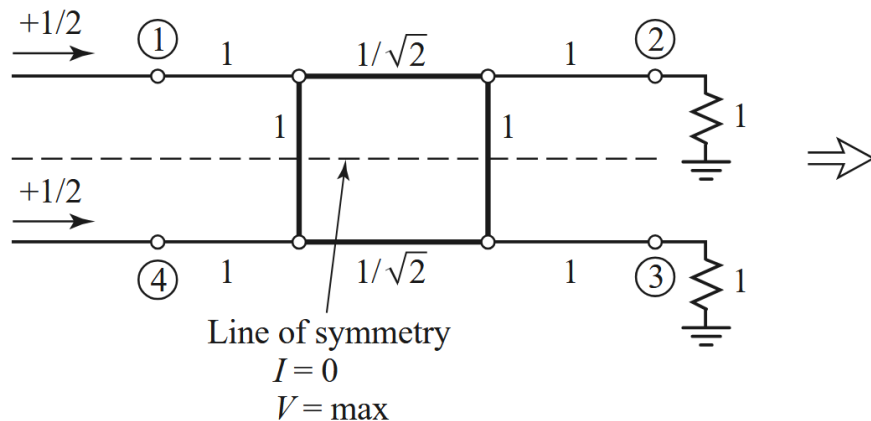

(a)

奇模式

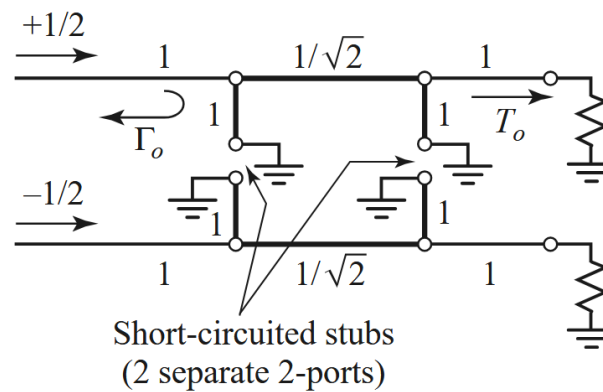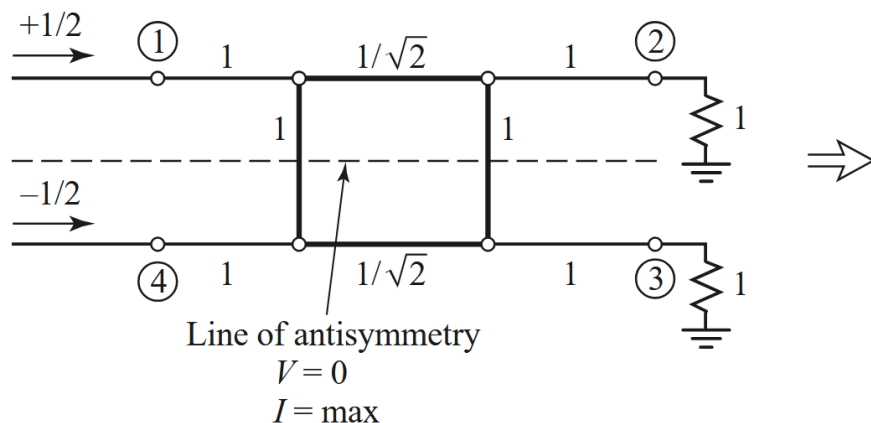

(b)

$$B_1 = \frac{1}{2}\Gamma_e + \frac{1}{2}\Gamma_o,$$


$$B_2 = \frac{1}{2}T_e + \frac{1}{2}T_o,$$

$$B_3 = \frac{1}{2}T_e - \frac{1}{2}T_o,$$

$$B_4 = \frac{1}{2}\Gamma_e - \frac{1}{2}\Gamma_o,$$

支线耦合器-奇偶模分析

偶
模
式

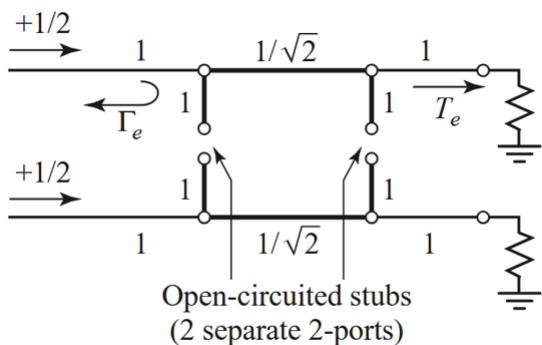


$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_e = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Shunt } Y=j} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & j/\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}}_{\substack{\lambda/4 \\ \text{Transmission line}}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Shunt } Y=j} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & -1 \end{bmatrix},$$

$$\Gamma_e = \frac{A + B - C - D}{A + B + C + D} = \frac{(-1 + j - j + 1)/\sqrt{2}}{(-1 + j + j - 1)/\sqrt{2}} = 0,$$

$$T_e = \frac{2}{A + B + C + D} = \frac{2}{(-1 + j + j - 1)/\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}(1 + j).$$


奇
模
式

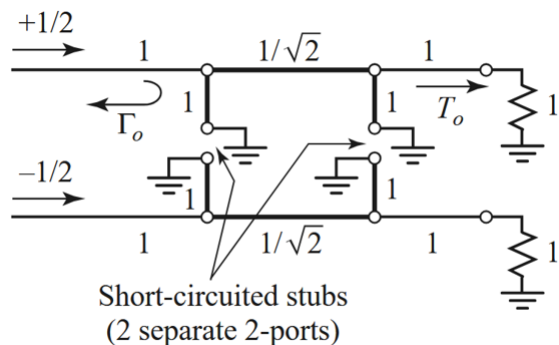

同理,

$$\Gamma_o = 0,$$

$$T_o = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - j).$$

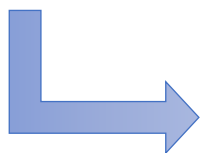


$$B_1 = 0 \quad (\text{port 1 is matched}),$$

$$B_2 = -\frac{j}{\sqrt{2}} \quad (\text{half-power, } -90^\circ \text{ phase shift from port 1 to 2}),$$




$$B_3 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{half-power, } -180^\circ \text{ phase shift from port 1 to 3}),$$

$$B_4 = 0 \quad (\text{no power to port 4}).$$


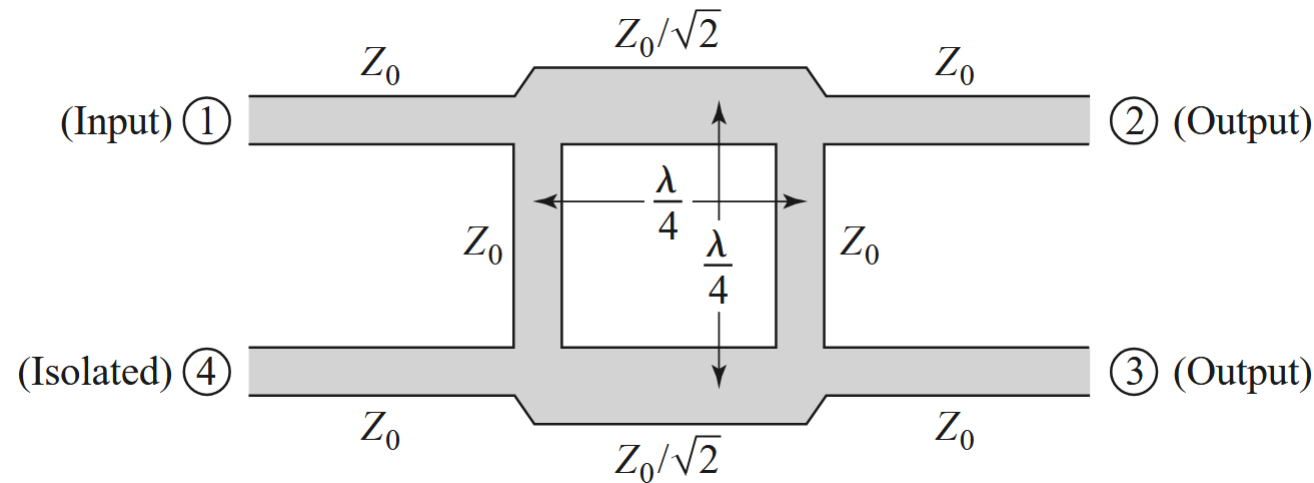
例题：设计一个中心频点为2 GHz的微带线型3-dB正交混合耦合器，所用介质厚度为0.8mm，介电常数为2.3，损耗角为0.0009。分别采用ADS以及HFSS进行设计并对比结果，提供ADS以及HFSS的器件结构截图以及仿真的S参数截图。



耦合传输线耦合器-耦合传输线

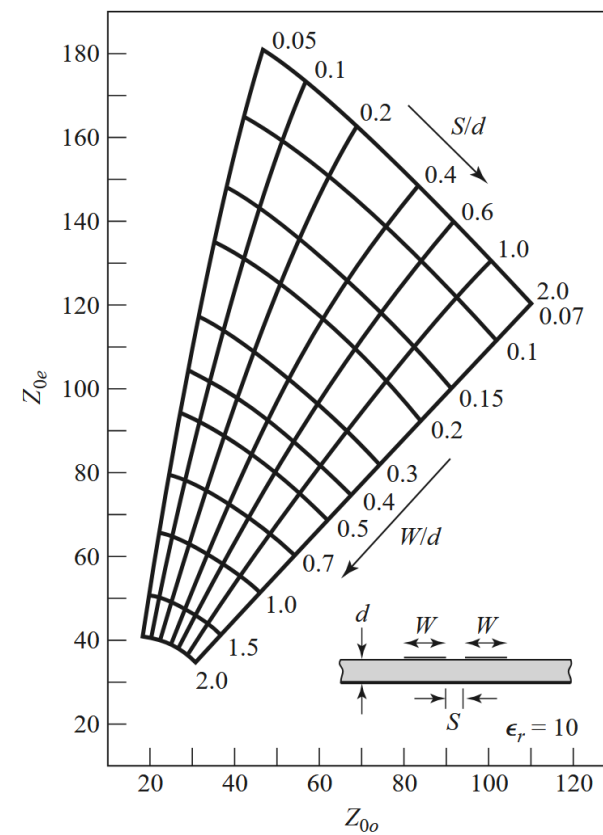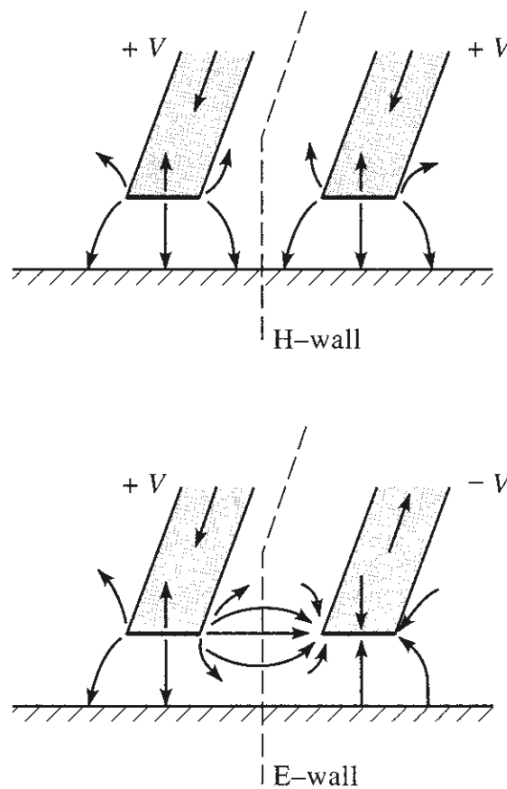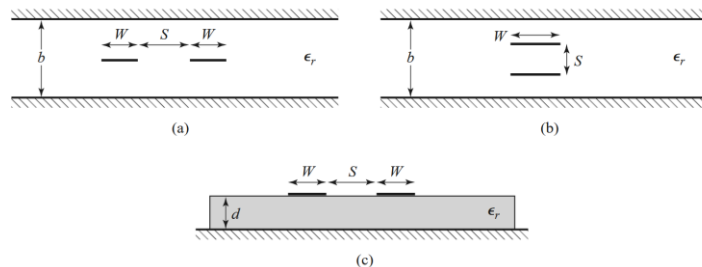

耦合传输线耦合器

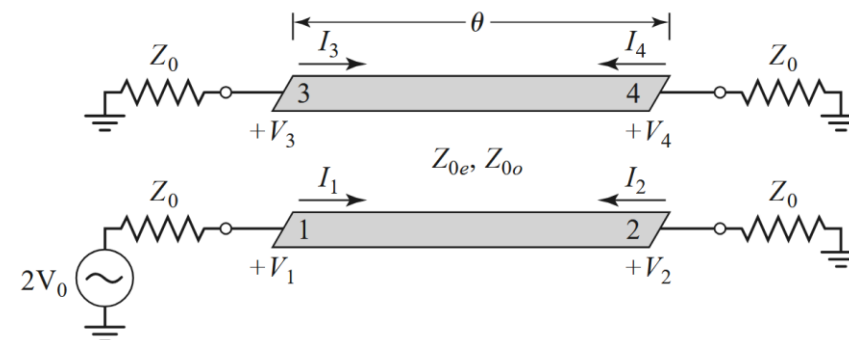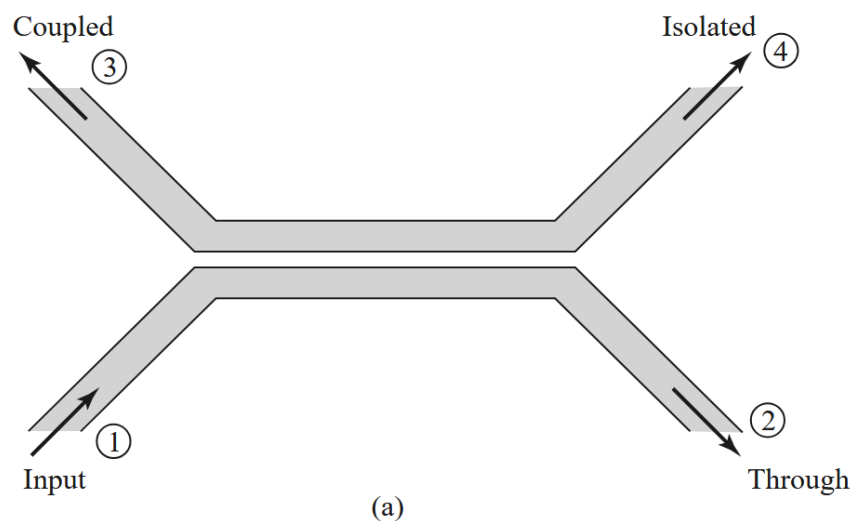

即长度为四分之一波长

$$\theta = \pi/2$$

$$\frac{V_3}{V_0} = C,$$

$$\frac{V_2}{V_0} = -j\sqrt{1-C^2},$$

If C is specified

$$Z_{0e} = Z_0 \sqrt{\frac{1+C}{1-C}},$$

$$Z_{0o} = Z_0 \sqrt{\frac{1-C}{1+C}}.$$

$$V_3 = V_0 \frac{jC \tan \theta}{\sqrt{1-C^2} + j \tan \theta}, \quad C = \frac{Z_{0e} - Z_{0o}}{Z_{0e} + Z_{0o}},$$


$$V_4 = V_4^e + V_4^o = V_2^e - V_2^o = 0,$$

$$V_2 = V_2^e + V_2^o = V_0 \frac{\sqrt{1-C^2}}{\sqrt{1-C^2} \cos \theta + j \sin \theta}.$$

例题：使用**HFSS**设计一个10 dB ($C=0.31$) 单节耦合线耦合器，采用**微带线结构**，地平面间距为1 mm，相对介电常数为2.2，特性阻抗为50 Ω ，中心频率为3 GHz。绘制1至5 GHz频率范围内的耦合度与方向性曲线。考虑损耗的影响，假设介质材料的损耗角正切为0.0009，金属设置为**PEC**，给出设计的结构截图、仿真的**S**参数以及场分布截图。（提示：由下面公式算出奇模式和偶模式阻抗，再使用**ADS**软件中的**LineCalc**中的**MCLIN**结构计算耦合微带线的结构参数）

$$Z_{0e} = Z_0 \sqrt{\frac{1+C}{1-C}},$$

$$Z_{0o} = Z_0 \sqrt{\frac{1-C}{1+C}}.$$

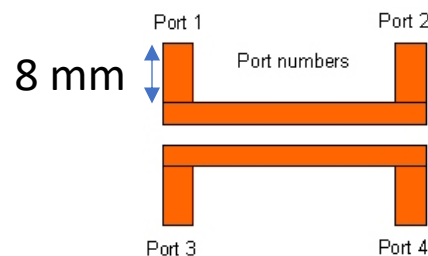

参考结构